 


Lecture 03

논리 게이트



논리 레벨





Source: Texas Instruments, *Logic Guide*, <https://www.ti.com/lit/pdf/sdyu001> (accessed on 2024.08.05).

논리 게이트

- 기본 논리 게이트

  


- 기본 논리 게이트의 조합으로 만든 게이트

  

- 논리 게이트 → 조합논리회로 및 순서논리회로 → 디지털 시스템 → 컴퓨터 시스템


NOT 게이트

 - 2진수의 논리 반전
 - 입력 한 개
 - 출력 한 개
 - $F = \bar{A}$
- 인버터(**inverter**)라고도 함



진리표(**truth table**)

입력	출력
A	F
0	1
1	0


 


IC 7404 Inverters

Source: STMicroelectronics, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23020/> (accessed on 2024.08.05).



NOT 게이트

- 동작 파형

  


NOT 게이트

■ 예,

  


버퍼 게이트

 - 입력된 신호 그대로 출력하는 게이트
 - 입력 한 개
 - 출력 한 개
 - $F = A$



IC 7407 Buffers

 


진리표

입력	출력
A	F
0	0
1	1

Source: Fairchild Semiconductor, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/50893/> (accessed on 2024.08.05).


AND 게이트

 - 입력 **모두 1**인 경우에만 출력 **1** 됨
 - 입력 두 개 이상
 - 출력 한 개
 - 예, 2입력 AND 게이트의 경우 $F = A \cdot B = AB$



진리표

입력		출력
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

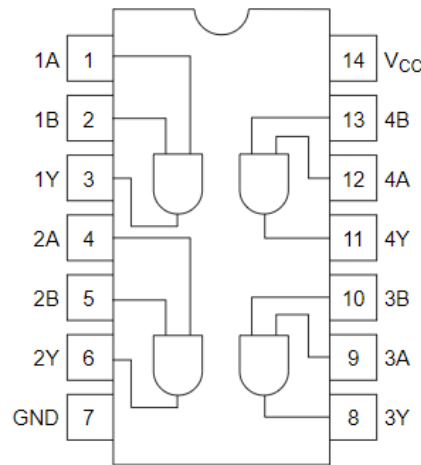


IC 7408 Quad 2-Input AND Gates

Source: Hitachi Semiconductor, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/63807/> (accessed on 2024.08.05).



AND 게이트

- 동작 파형

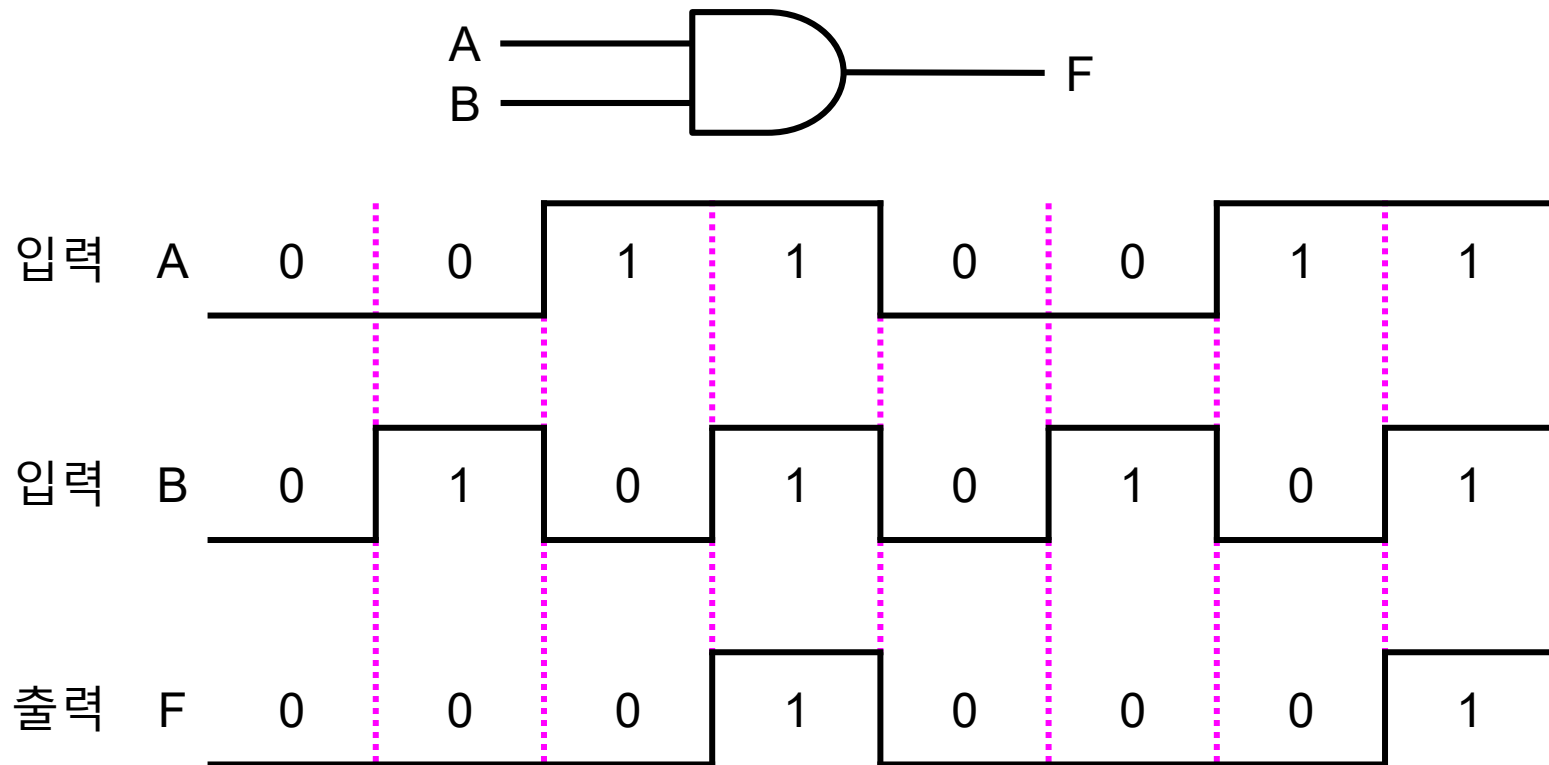

AND 게이트

  - 3입력 AND 게이트
 - $F = A \cdot B \cdot C = ABC$



IC 7411 Triple 3-Input AND Gates



진리표

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



Source: Datasheet, <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/125557/> (accessed on 2024.08.05).

AND 게이트

- 동작 파형

  


AND 게이트

  


OR 게이트

 - 입력 **모두 0**인 경우에만 출력 **0** 됨
 - 입력 두 개 이상
 - 출력 한 개
 - 예, 2입력 OR 게이트의 경우 $F = A + B$



진리표

입력		출력
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 


IC 7432 Quad 2-Input OR Gates

Source: STMicroelectronics, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/21733/> (accessed on 2024.08.05).




OR 게이트

- 동작 파형

 

OR 게이트

- 3입력 OR 게이트
 - $F = A + B + C$

   

IC 4075 Triple 3-Input OR Gates



진리표

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



Source: Texas Instruments, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/834679/> (accessed on 2024.08.05).

OR 게이트

- 동작 파형

  


OR 게이트

  

NAND 게이트


- 입력 **모두 1**인 경우에만 출력 **0** 됨
 - 입력 두 개 이상
 - 출력 한 개
 - 예, 2입력 NAND 게이트의 경우 $F = \overline{A \cdot B} = \overline{AB}$

2입력 NAND

 

진리표

입력		출력
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

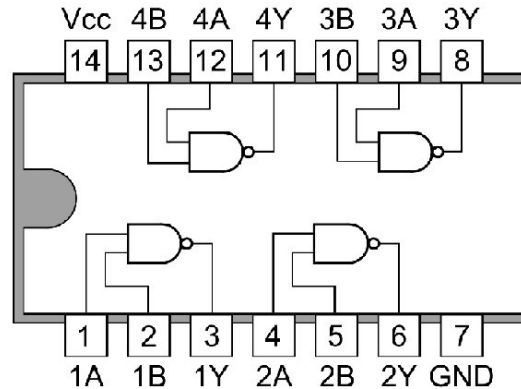


IC 7400 Quad 2-Input NAND Gates

Source: Fairchild Semiconductor, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/53738/> (accessed on 2024.08.05).




NAND 게이트

- 동작 파형

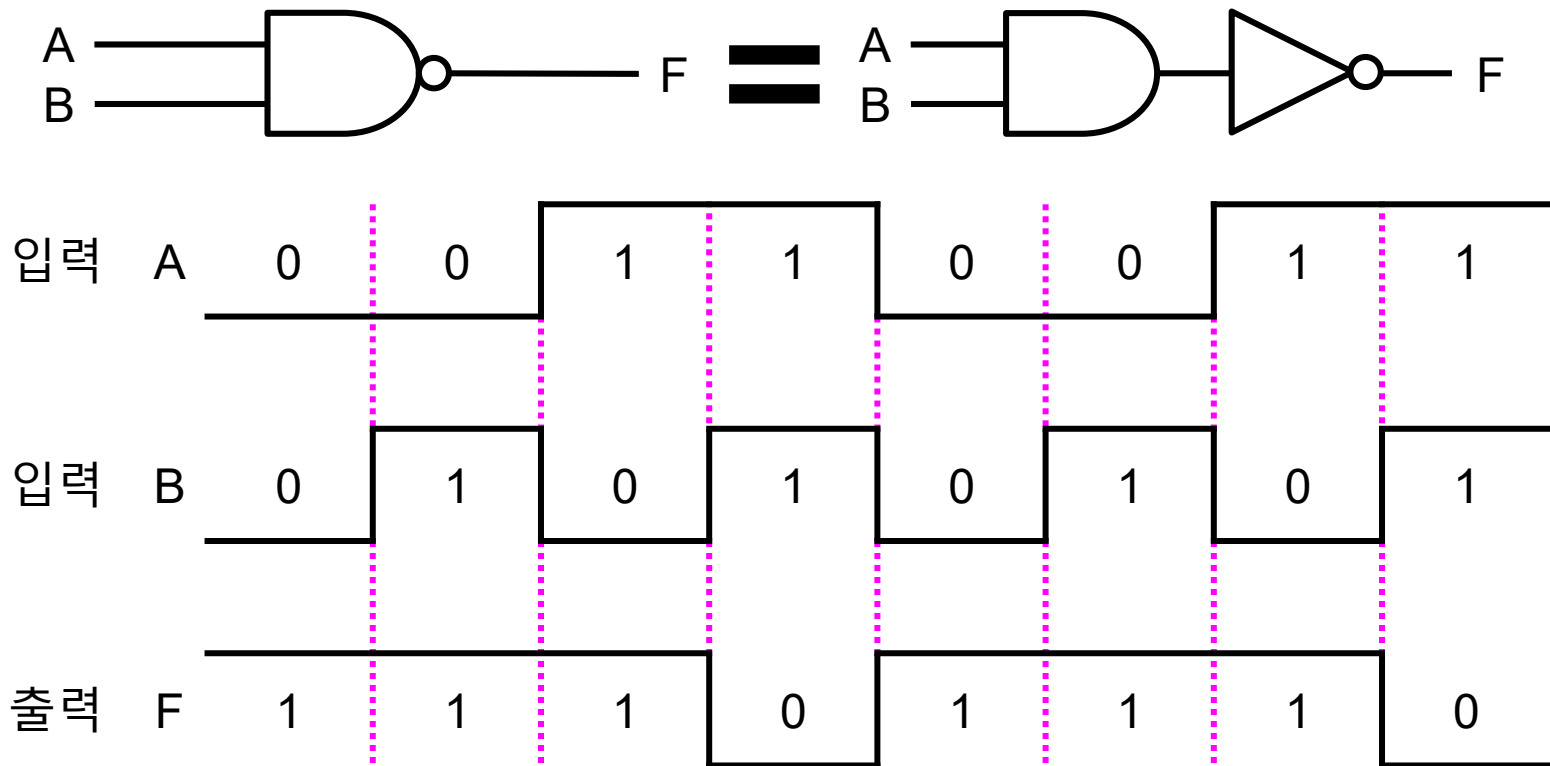

NAND 게이트

- 3입력 NAND 게이트
 - $F = \overline{ABC}$

   

IC 7410 Triple 3-Input NAND Gates



진리표

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



Source: Texas Instruments, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/7823/> (accessed on 2024.08.05).

NAND 게이트

- 동작 파형

  


NAND 게이트

  



NOR 게이트

 - 입력 **모두 0**인 경우에만 출력 **1** 됨
 - 입력 두 개 이상
 - 출력 한 개
 - 예, 2입력 NOR 게이트의 경우 $F = \overline{A + B}$



진리표

입력		출력
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

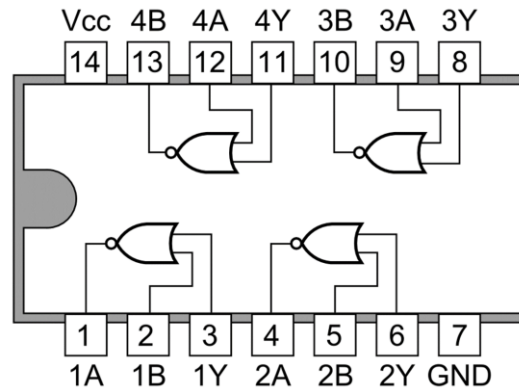 


IC 7402 Quad 2-Input NOR Gates

Source: Fairchild Semiconductor, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50887/> (accessed on 2024.08.05).




NOR 게이트

- 동작 파형

 

NOR 게이트

   - 3입력 NOR 게이트
 - $F = \overline{A + B + C}$



IC 7427 Triple 3-Input NOR Gates



진리표

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0



Source: Fairchild Semiconductor, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/50654/> (accessed on 2024.08.05).

NOR 게이트

- 동작 파형

  

NOR 게이트

  

XOR 게이트

▪ **홀수 개의 1**이 입력된 경우에 출력 **1** 됨


- 입력 두 개 이상
- 출력 한 개
- 예, 2입력 XOR 게이트의 경우 $F = A \oplus B$

2입력 XOR



진리표

입력		출력
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


IC 7486 Quad 2-Input XOR Gates

Source: Fairchild Semiconductor, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50914/> (accessed on 2024.08.05).




XOR 게이트

- 동작 파형

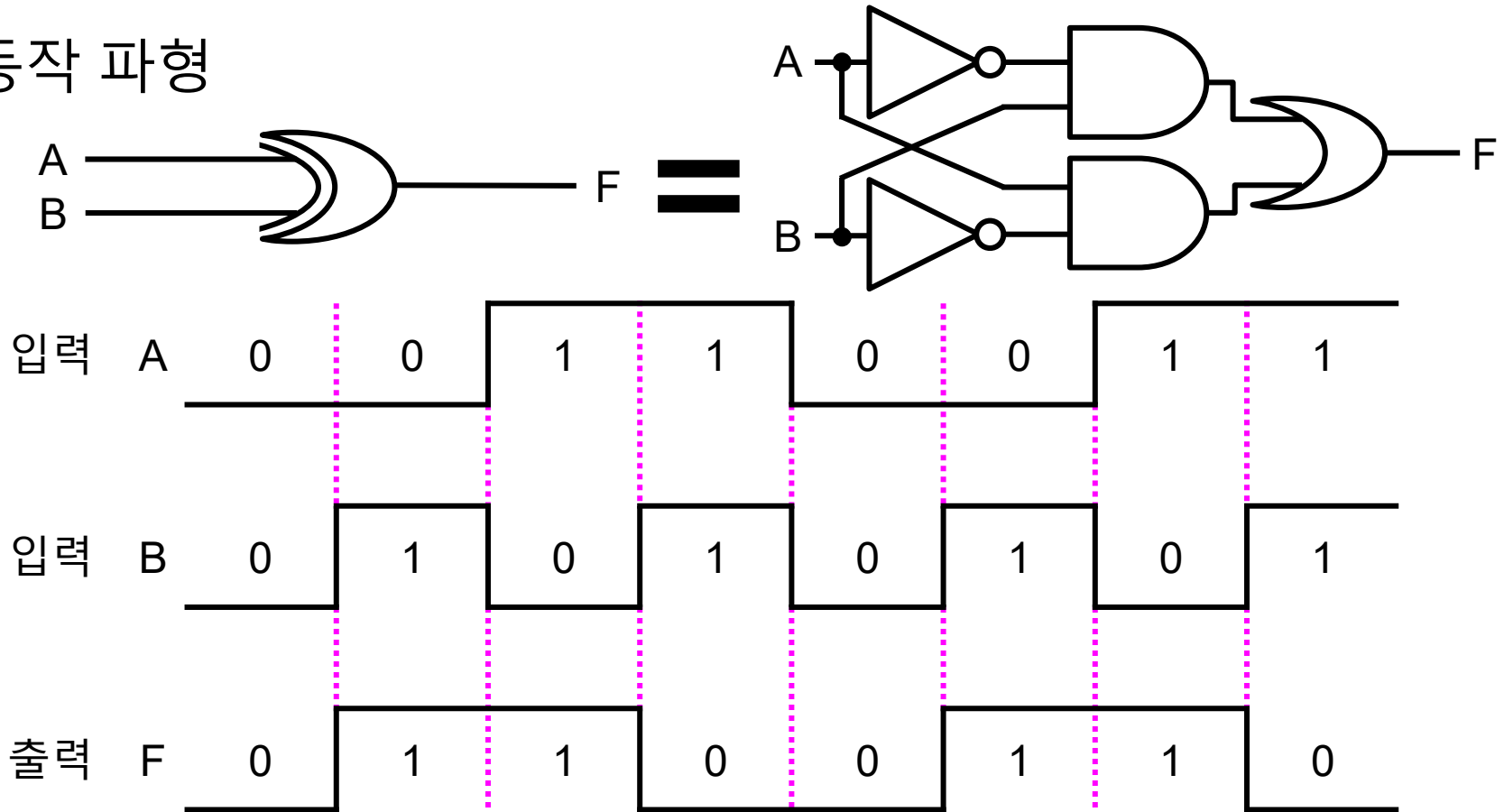

XOR 게이트

   - 3입력 XOR 게이트
 - $F = A \oplus B \oplus C$



IC 74386 Single 3-Input XOR Gate



진리표

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



Source: Texas Instruments, *Datasheet*, <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/96471/> (accessed on 2024.08.05).

XOR 게이트

- 동작 파형

  

XOR 게이트

  

XNOR 게이트

▪ 짝수 개의 1이 입력된 경우에 출력 1 됨



- 입력 두 개 이상
- 출력 한 개
- 예, 2입력 XNOR 게이트의 경우 $F = \overline{A \oplus B}$

2입력 XNOR



진리표

입력		출력
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  


IC 74266 Quad 2-Input XNOR Gates



Source: Motorola, Datasheet, <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5701/> (accessed on 2024.08.05).

XNOR 게이트

- 동작 파형

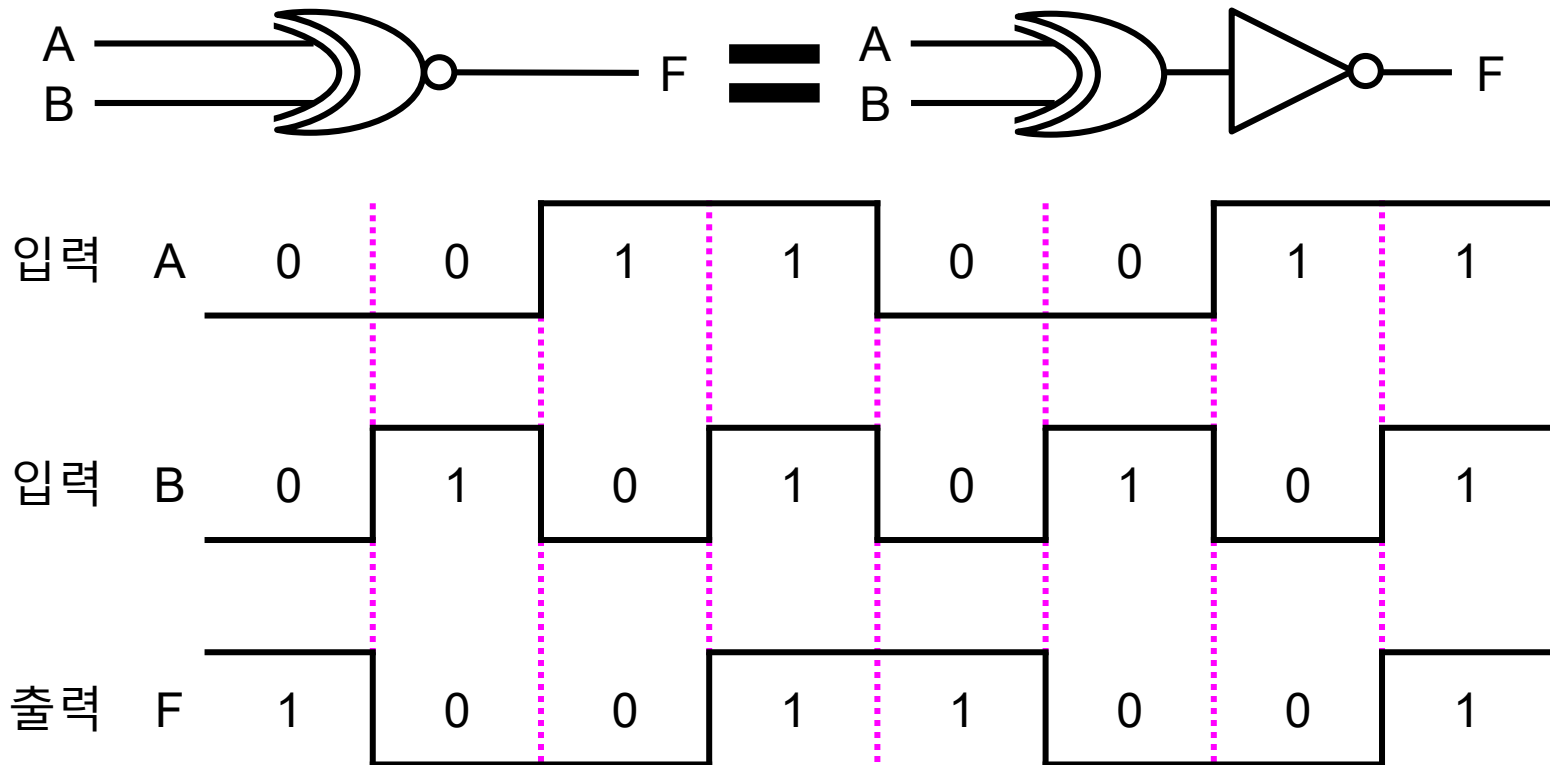


XOR 게이트

  

정논리 및 부논리

- 정논리
 - 전압 레벨 0 : Low 레벨
 - 전압 레벨 1 : High 레벨
- 부논리
 - 전압 레벨 0 : High 레벨
 - 전압 레벨 1 : Low 레벨



→ 표현 방법이 다를 뿐
정논리와 부논리는
논리적으로 같음

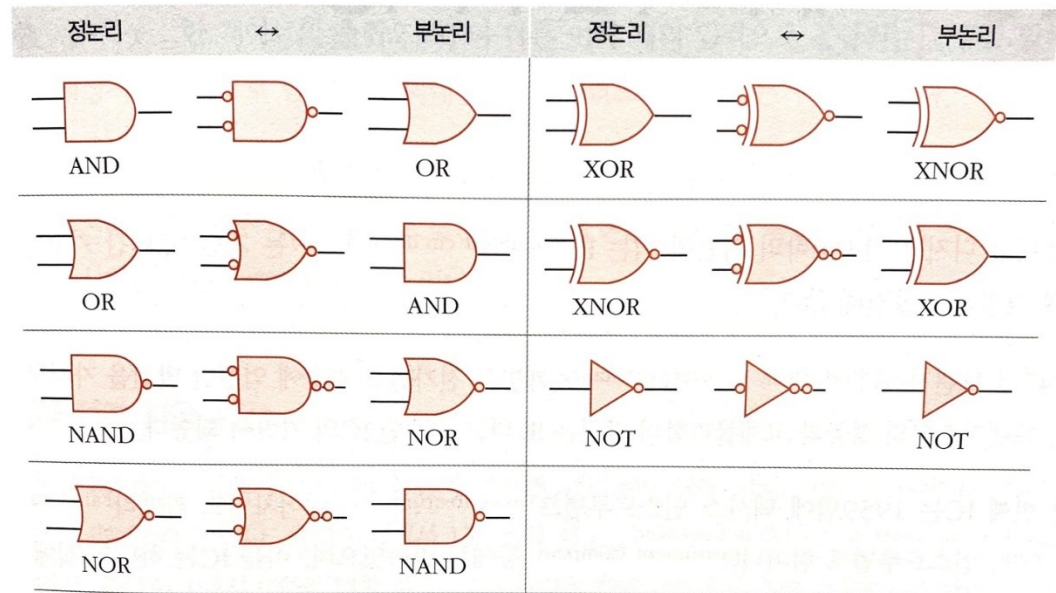

게이트의 전기적 특성


■ 전파 지연 시간

  - 출력이 0에서 1로 변할 때 t_{PLH} 라고 함
- 출력이 1에서 0으로 변할 때 t_{PHL} 이라고 함
- t_{PLH} 와 t_{PHL} 은 입력이 50%가 될 때부터 출력이 50%가 될 때까지 측정함



게이트의 전기적 특성

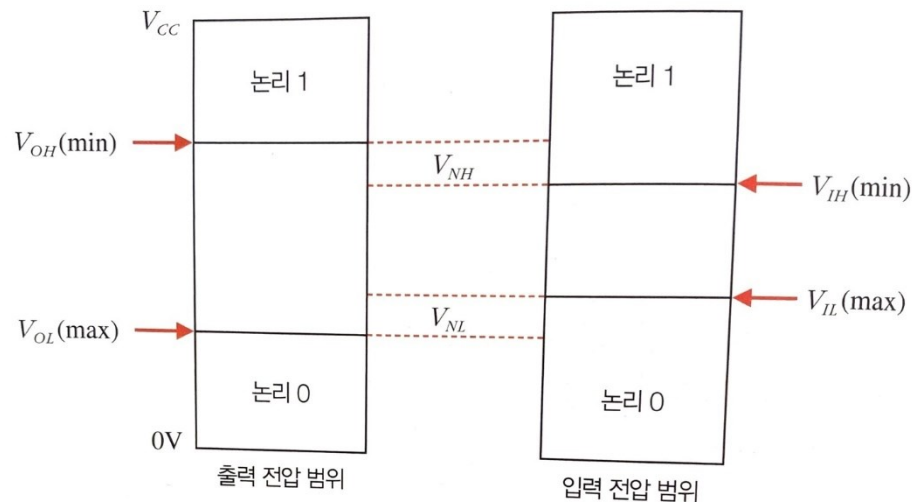- 전력 소모
 - 공급 전압과 공급 전류의 곱 : $P_{CC} = V_{CC} \times I_{CC}$ (Watts)
- 잡음 여유도
 - High 레벨의 잡음 여유도 : $V_{NH} = V_{OH}(\min) - V_{IH}(\min)$
 - Low 레벨의 잡음 여유도 : $V_{NL} = V_{IL}(\max) - V_{OL}(\max)$



게이트의 전기적 특성

- 팬-인(**fanin**) 및 팬-아웃(**fanout**)
 - Fanin : 한 개의 게이트 입력에 접속할 수 있는 최대 입력단의 수
 - Fanout : 정상적인 동작에 영향을 주지 않고, 한 게이트에서 다른 게이트로의 입력으로 연결 가능한 최대 출력단의 수
- 싱크(**sink**) 전류 및 소스(**source**) 전류
 - Sink : 출력 쪽으로 전류가 흘러 들어간다는 뜻임
 - Source : 출력에서 바깥으로 전류가 흐른다는 뜻임

